

## 問題11 電磁気学 (125点)

以下の文章を読み、問い合わせ(問1~問3)に答えよ。

**問1** 極板の面積  $S$ 、極板間隔  $d$  の平行板コンデンサーがある。極板間が真空のとき、このコンデンサーの静電容量を表す式を求めよ。解答用紙には答のみ記すのではなく、以下の式(1)・(2)から出発して解答に到る計算も記せ。

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (2)$$

但しここに  $\mathbf{E}$  は電場、 $\mathbf{D}$  は電束密度、 $\rho$  は電荷密度、 $\epsilon_0$  は真空中の誘電率。


**問2** このコンデンサーの極板間に、異方性媒質を入れる。この異方性媒質は、磁場の存在下で電場  $\mathbf{E}$  をかけると、磁場に平行方向に  $z$  軸を取ったとき、以下の式で表される分極ベクトル  $\mathbf{P}$  を持つ:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \chi_A & 0 & 0 \\ 0 & \chi_A & 0 \\ 0 & 0 & \chi_B \end{pmatrix} \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \chi_A & 0 & 0 \\ 0 & \chi_A & 0 \\ 0 & 0 & \chi_B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (3)$$

今、一様磁場中にコンデンサーがあり、磁場とコンデンサー極板の間の角度は45度とする。このとき、この異方性媒質を入れたコンデンサーの静電容量を表す式を求めよ。解答用紙には答のみ記すのではなく、解答に到る計算も記せ。

**問3** 図のような回路を考える。 $L$  はコイルの自己インダクタンス、 $R$  は抵抗、 $C$  はコンデンサーの静電容量、を表す。図の最下部に  $\ominus$  で図示された電源は、振幅が一定の交流電流  $I_0 \cos(\omega t)$  ( $I_0$  は定数、 $t$  は時間) を回路に流すように設定されているものとする。

このとき、以下の間に答えよ。

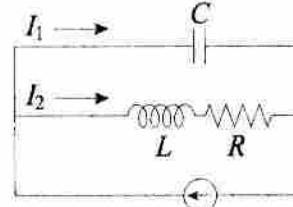

- (a) 図示された電流  $I_1$ 、 $I_2$  が満たすべき 2 つの式を記せ。
- (b) その 2 つの式を解いて、回路の両端の電位差を表す式を求めよ。
- (c)  $R$  が小さい ( $R \ll \omega L$ ) とき、この回路は共振現象を示す。すなわち、 $\omega$  のある値  $\omega_0$ において回路の両端の電位差の振幅が極大になる。その  $\omega_0$  を表す式を求めよ。
- (d)  $R$  が小さい ( $R \ll \omega L$ ) とき、この回路の  $Q$  値を求めよ。 $(Q$  値とは、回路の両端の電位差の振幅が極大値の  $1/\sqrt{2}$  倍になったときの  $\omega$  値を  $\omega_1$ 、 $\omega_2$  としたとき、

$$Q = \frac{\omega_0}{|\omega_1 - \omega_2|} \quad (4)$$

で定義される値である。)